



Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Máquinas Elétricas

Laboratório de Máquinas Elétricas

Relatório 3

Aluno: Ana Carolina Coelho Robl

Aluno: André Felipe da Cunha Garcia

Aluno: Rafael Dias Pereira

Professor: Augusto W. Fleury

nº de matrícula: 12011EAU021

nº de matrícula: 11611EAU006

nº de matrícula: 11911EAU003

29 de maio de 2022

Conteúdo

1	Objetivos	1
2	Introdução	2
3	Fundamentação Teórica	3
3.1	Perdas e fluxo de potência	3
3.2	Circuito equivalente	3
3.3	Determinação de R_1	4
4	Experimento	6
4.1	Materiais Utilizados	6
4.2	Esquema de ligação	6
4.3	Resultados	8
5	Exercícios	9
6	Conclusão	10
	Referências	11

Objetivos

Neste trabalho, estudaremos o motor de indução trifásico (MIT), amplamente utilizado no setor industrial. Dentre suas funcionalidades e configurações, iremos operar com o motor a vazio e assim determinar experimentalmente os valores de perdas e do fluxo de potência, bem como as reatâncias de magnetização e dispersão do motor.

Introdução

No que se trata de máquinas elétricas, denomina-se motor elétrico todo dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica, sendo um processo complexo onde se utiliza princípios do eletromagnetismo para seu acontecimento. A grosso modo, ao absorver uma certa quantidade de energia elétrica, em troca, o motor é capaz de mover ou acionar uma carga.

Dentre os tipos de motores, o elétrico é o mais utilizado devido as suas diversas vantagens em relação aos demais, sendo elas seu baixo custo, fácil transporte, baixa ou nula emissão de poluentes, entrega de "força" em tempo muito reduzido (em relação ao motor a combustão por exemplo), baixo ruído, entre outras.

Existem motores elétricos de corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA). Nos motores CC, existe a necessidade de um circuito retificador para converter a tensão alternada para alimentar o mesmo, tendo a característica de um fácil ajuste de velocidade com limites amplos, resulta em uma aplicação mais restrita a casos especiais onde valha a pena (mesmo com seu custo mais elevado). Já nos motores CA, determina-se a velocidade através da frequência de tensão e corrente, onde a velocidade pode ser alterado apenas com a variação dessa frequência. Em resumo, os motores CA são os mais utilizados devido a seu baixo custo, simplicidade, economia e robustez, sendo o setor industrial seu principal utilizador.


Motores de corrente alternada se subdividem em motores elétricos de indução e motores elétricos síncronos. Os síncronos utilizam alimentação CA no estator e alimentação CC no rotor, sendo necessário um agente externo para sua partida, os mesmos precisam atingir sua velocidade de rotação síncrona e então pode-se aplicar cargas. Nos motores de indução, temos um motor que funciona a partir de dois campos magnéticos girantes de estrutura e funcionamento simples, podendo ser eles motores de indução monofásicos ou polifásicos.

Fundamentação Teórica

Perdas e fluxo de potência

Para acompanhar o fluxo de potência, nota-se que a potência de entrada de um motor de indução $P_{entrada}$ obedece equação clássica de transferência de potência em circuitos trifásicos. Após a entrada, ocorrem as primeiras na máquina, devido aos enrolamentos do estator (as perdas no cobre do estator P_{CE}). Então, certa quantidade de potência é perdida como histerese e por corrente parasita no estator (P_{nucleo}). A potência restante nesse ponto é transferida ao rotor da máquina através do entreferro entre o estator e o rotor. Essa potência é denominada potência de entreferro (P_{EF}) da máquina. Após a potência ser transferida ao rotor, uma parte dela é perdida como perdas no cobre do rotor P_{CR} e o restante é convertido da forma elétrica para a forma mecânica (P_{conv}). Finalmente, as perdas por atrito e ventilação P_{AV} e as perdas suplementares P_{suplem} são subtraídas. A potência restante é a saída do motor P_{saida} . A imagem descreve o fluxo de potência através do diagrama.

Figura 1 – Diagrama do fluxo de potência de um motor de indução.

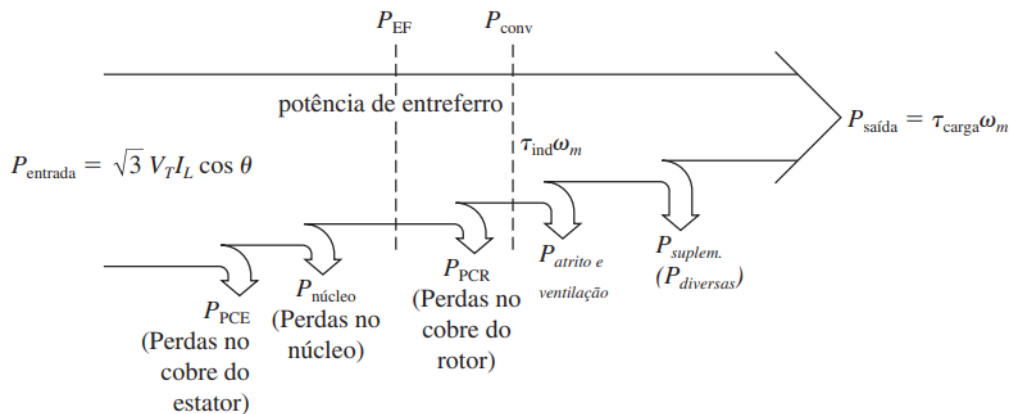


Circuito equivalente

O ensaio a vazio é realizado com o motor de indução sem carga no eixo, livre para girar sem conjugado contrário. Nesta situação, o escorregamento do motor será muito próximo de 0.

Além disso, o baixo escorregamento devido a falta de carga irá abrir o circuito do rotor. Logo, o circuito equivalente no ensaio a vazio é dado conforme a figura a seguir.

Figura 2 – Circuito equivalente do MIT no ensaio a vazio.

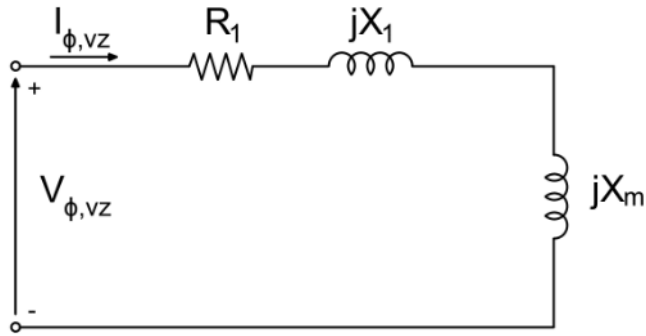

Conforme o circuito equivalente apresentado, nota-se que as perdas no cobre são dadas por:

$$P_{CE, vZ} = 3R_1 I_{\phi, vZ}^2 \quad (1)$$

Além disso, conforme o diagrama de fluxo de potência apresentado previamente (Figura 1 e tendo em mente que estamos em um ensaio a vazio, as perdas rotacionais são dadas por:

$$P_{rot} = P_{entrada} - P_{CE, vZ} \quad (2)$$

A partir dos valores medidos no experimento, podemos calcular o fator de potência a vazio da seguinte maneira:

$$FP_{vZ} = \cos \phi_{vZ} = \frac{P_{entrada}}{\sqrt{3}V_L I_L} \quad (3)$$

Por fim, determinamos a reatância de magnetização do motor pela expressão:


$$X_m = I_m \left(\frac{V_{\phi, vZ} \angle 0^\circ}{I_{\phi, vZ} \angle -\phi_{vZ}^\circ} \right) - X_1 \quad (4)$$

Determinação de R_1

No decorrer do experimento, será medido o valor da resistência entre os enrolamentos para que possamos determinar o valor de R_1 (Figura 2). Para isso, precisamos primeiro considerar qual tipo de conexão estamos trabalhando.

Se o motor estiver ligado em Δ , determinaremos o valor de R_1 da seguinte forma:


Figura 3 – Determinação de R_1 para conexão em Δ .

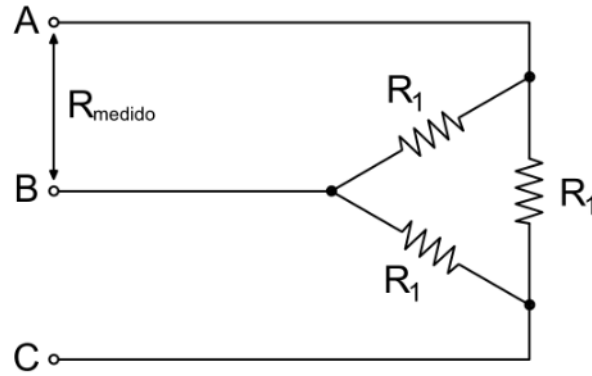

$$R_1 = \frac{3}{2}R_{medido} \quad (5)$$

Para o motor ligado em Y , temos que:

Figura 4 – Determinação de R_1 para conexão em Y .

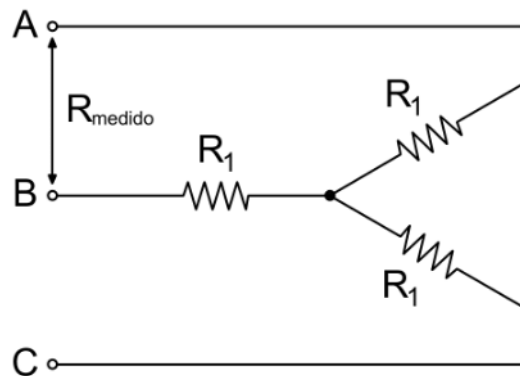

$$R_1 = \frac{1}{2}R_{medido} \quad (6)$$

Experimento

Materiais Utilizados

- 1 motor de indução trifásico;
- 1 varivolt trifásico;
- 1 voltímetro CA;
- 3 amperímetros CA;
- 2 wattímetros monofásicos;
- 1 multímetro digital.

Esquema de ligação

Figura 5 – Esquema teórico de ligação do experimento.

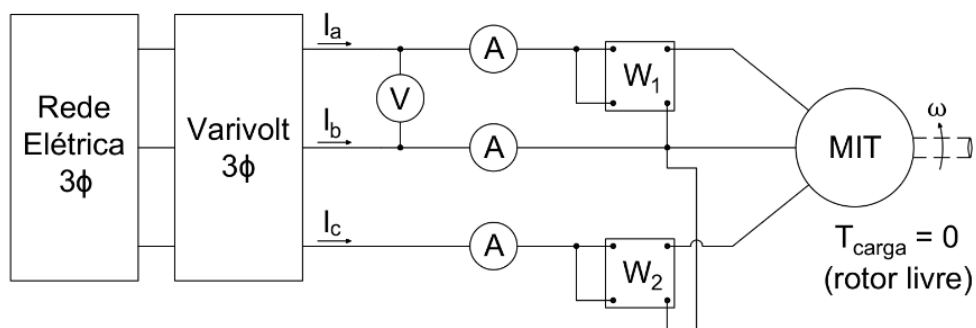


Figura 6 – Esquema prático de ligação do experimento.



Os dados nominais do motor (MIT) utilizado no experimento foram coletados a partir de sua placa de identificação e são demonstrados pela Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Dados nominais da placa de identificação do motor.

Potência [cv/W]	Velocidade [rpm]	Conexão	Tensão [V]	Corrente [A]	Frequência [Hz]
3/2,2k	1720	Δ	220	8,85	60

Resultados

A partir do esquema acima, o experimento seguiu medindo-se as resistências entre cada enrolamento através do multímetro digital e os valores do ensaio a vazio (corrente de linha, tensão de linha e potência) através dos wattímetros, amperímetros e do voltímetro.

Os resultados obtidos seguem nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2 – Valores medidos e calculados para determinação da resistência dos enrolamentos do estator.

Terminais	$R_{\text{medido}} [\Omega]$	Média Aritmética $[\Omega]$	$R_1 [\Omega]$
AB	1,50	1,57	2,35
BC	1,60		
CA	1,60		

Tabela 3 – Dados obtidos através da medição dos instrumentos no ensaio a vazio.

Tensão de linha [V]	Correntes de linha [A]				Potências [W]		
	I_a [A]	I_b [A]	I_c [A]	I_L - média [A]	P_{W1}	P_{W2}	$P_{W1} + P_{W2}$
220	4,00	4,20	4,20	4,13	520	380	140

Exercícios

1. Utilizando a equação das perdas no cobre do estador, temos que:

$$P_{CE,vz} = 3R_1 I_{\phi,vz}^2 = 3 \cdot 2,35 \cdot 2,38^2 = 40,08 \text{ W}$$

2. Cálculo da potência de entrada:

$$P_{entrada} = P_{W_1} - P_{W_2} = 520 - 380 = 140 \text{ W}$$

3. As perdas rotacionais são determinadas através da expressão a seguir:

$$P_{rot} = P_{entrada} - P_{CE,vz} = 140 - 40,08 = 99,92 \text{ W}$$

4. Cálculo do fator de potência:

$$FP_{vz} = \frac{P_{entrada}}{\sqrt{3}V_L I_L} = \frac{140}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 4,13} = 0,0889$$

O ângulo de fase é dado por:

$$\phi_{vz} = \cos^{-1} FP_{vz} = \cos^{-1} 0,0889 = 85^\circ$$

5. Cálculo da impedância equivalente:

$$Z_{eq} = \frac{V_{\phi,vz}/0^\circ}{I_{\phi,vz}/-\phi_{vz}} = \frac{220}{2,38/-85^\circ} = 8 + 92i \, \Omega$$

6. As reatâncias de dispersão e magnetização somadas são a própria reatância do motor:

$$X_1 + X_m = 92 \, \Omega$$

Conclusão

Neste ensaio, foi possível aplicar os conceitos do ensaio a vazio em motores de indução trifásico e calcular os parâmetros de perdas e do fluxo de potência, conforme estudado previamente. Dessa forma, pudemos indicar experimentalmente tanto as perdas rotacionais do motor, compostas também pelas perdas do núcleo, quanto as suas reatâncias de magnetização e de dispersão. Além disso, foi demonstrado a aplicabilidade das fórmulas introduzidas neste método e consolidar os conhecimentos ao transcrever o modelo real do motor para um circuito elétrico matemático.

Referências

- [1] S. Chapman, *Fundamentos de Máquinas Elétricas - 5ed.* AMGH Editora, 2013.
- [2] “Weg, guia de especificação de motores elétricos.” <https://static2.weg.net/medias/downloadcenter/h32/hc5/WEG-motores-eletricos-guia-de-especificacao-50032749-brochure-portuguese-web.pdf>. Acessado em 15/05/2022.